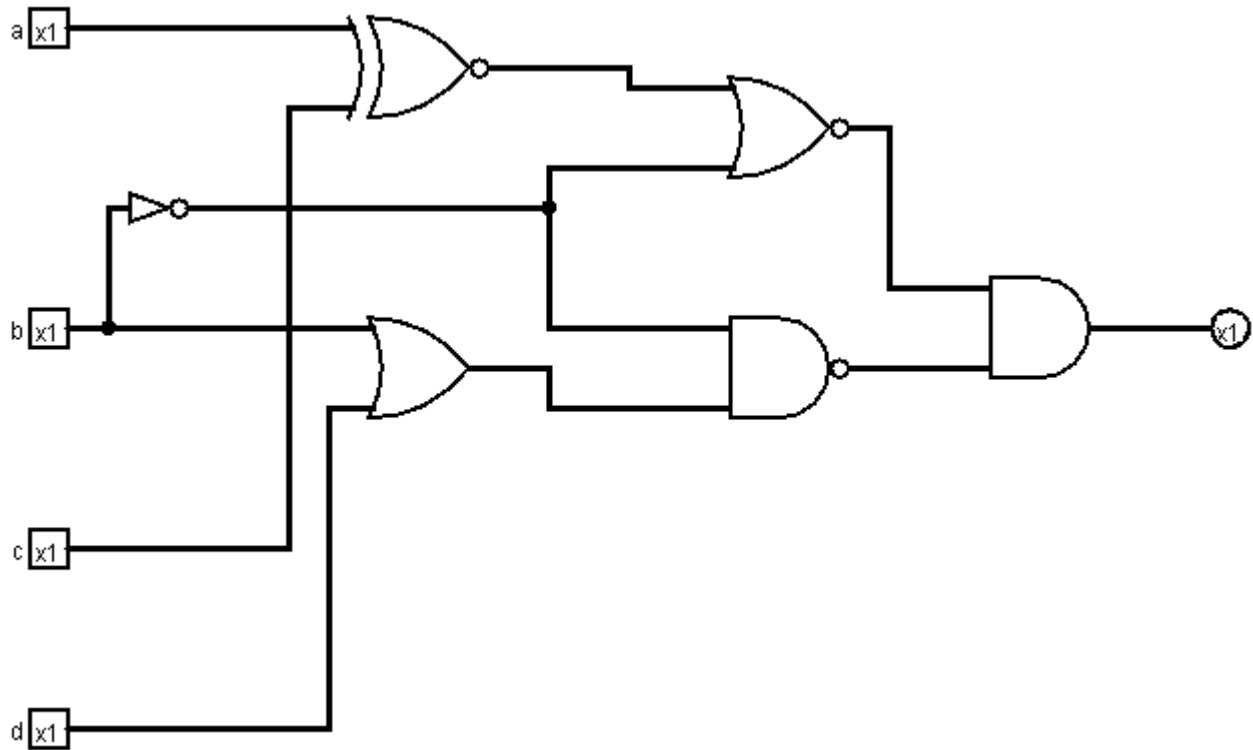


Jeremy Immanuel Putra Tandjung
 Professor Wooyoung Kim
 CSS 422
 05/23/2020

Q1. Consider the logic gate circuit shown below




(1) $\sim(\sim(a \wedge c) + \sim b) * \sim((b + d) * \sim b)$

(2)

a	b	c	d	x
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

(3) Also attached on canvas submission

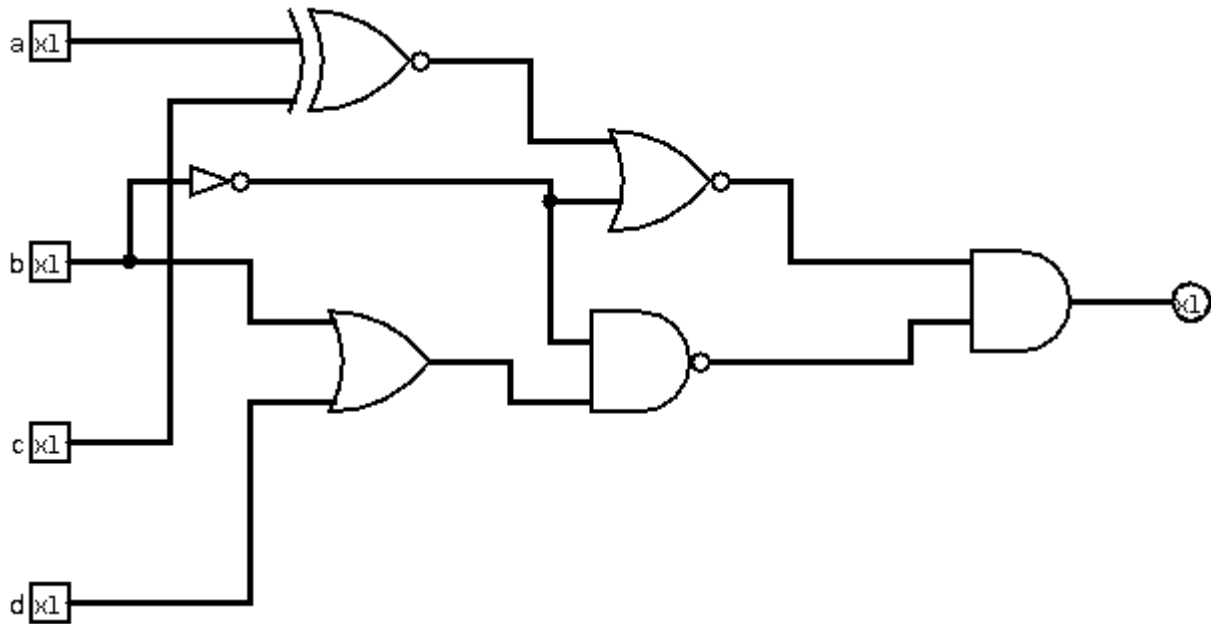

(4) I apologize for the dark header, as the logisim on my ubuntu defaults to dark mode even when I changed my ubuntu system theme to light mode.

a b c d | x

a	b	c	d	x
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Q2. Design a combinational circuit system.

(1)

a	b	c	A	B	C
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0

(2) & (3)

A K-map

	$\sim x \sim y$	$\sim xy$	xy	$x \sim y$
$\sim z$	0	1	1	0
$\sim z$	0	1	1	1

$$A = y + xz$$

B K-map

	$\sim x \sim y$	$\sim xy$	xy	$x \sim y$
$\sim z$	1	0	0	1
$\sim z$	1	0	1	0


$$B = \sim x \sim y + \sim y \sim z + xyz$$

C K-map

	$\sim x \sim y$	$\sim xy$	xy	$x \sim y$
$\sim z$	0	0	1	1
$\sim z$	1	1	0	0

$$C = \sim xz + x \sim z = x \wedge z$$

(4) Also attached in canvas submission

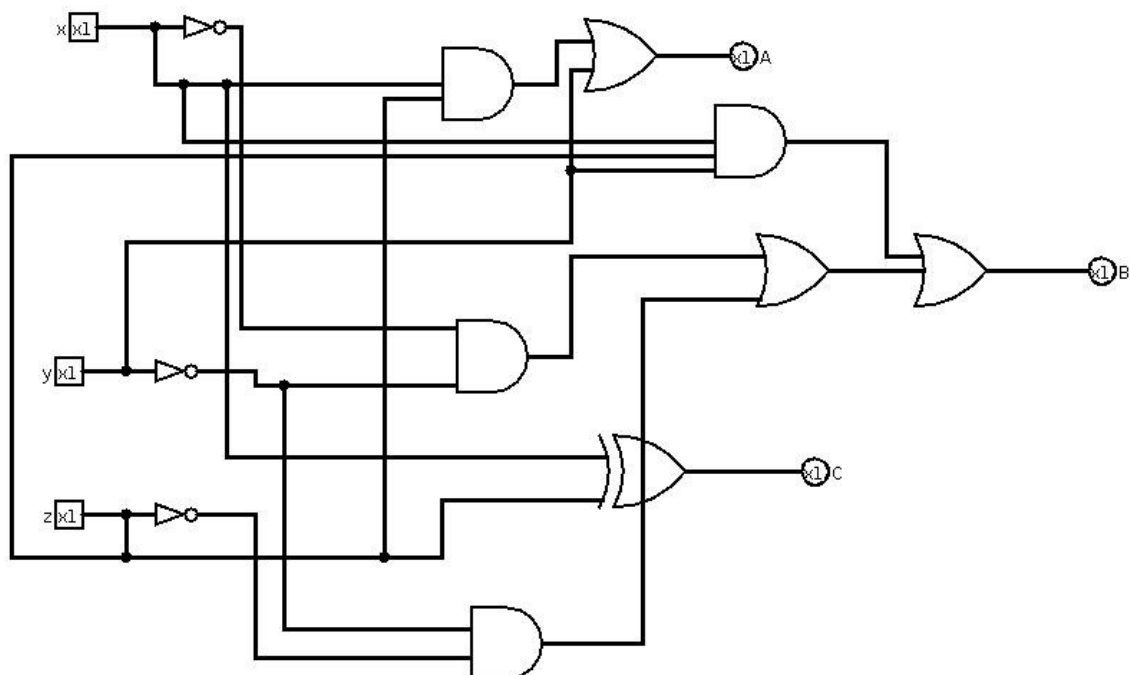

(5)

x	y	z	A	B	C
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0

Q3. Combinational circuit and Full Adder

(1)

x	y	z	S	C
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

(2) S K-map

	$\sim x \sim y$	$\sim xy$	xy	$x \sim y$
$\sim z$	0	1	0	1
z	1	0	1	0

$$S = \sim x \sim y z + \sim xy \sim z + xyz + x \sim y \sim z$$

(3) C K-map

	$\sim x \sim y$	$\sim xy$	xy	$x \sim y$
$\sim z$	0	0	1	0
z	0	1	1	1

$$C = xy + yz + xz$$


(4) $(x \wedge y) \wedge z = \sim x \sim y z + \sim xy \sim z + xyz + x \sim y \sim z$

$$\begin{aligned}(x \wedge y) \wedge z &= (\sim xy + x \sim y) \wedge z \\&= \sim(\sim xy + x \sim y)z + (\sim xy + x \sim y)\sim z \\&= (x + \sim y)(\sim x + y)z + \sim xy \sim z + x \sim y \sim z \\&= x \sim xz + xyz + \sim x \sim yz + \sim yyz + \sim xy \sim z + x \sim y \sim z \\&= \cancel{x \sim xz} + xyz + \sim x \sim yz + \sim yyz + \sim xy \sim z + x \sim y \sim z \\&= xyz + \sim x \sim yz + \sim xy \sim z + x \sim y \sim z\end{aligned}$$


$$(5) \quad xy + (x \wedge y)z \equiv xy + yz + xz$$

$$\begin{aligned}
 xy + (x \wedge y)z &= xy(1+z) + x\sim yz + \sim xyz \\
 &= xy + xyz + x\sim yz + \sim xyz \\
 &= xy + xz(y + \sim y) + \sim xyz \\
 &= xy + xz + \sim xyz \\
 &= xy(1+z) + xz + \sim xyz \\
 &= xy + xyz + xz + \sim xyz \\
 &= xy + xz + xyz + \sim xyz \\
 &= xy + xz + yz(x + \sim x) \\
 C \quad &= xy + yz + xz
 \end{aligned}$$

(6)

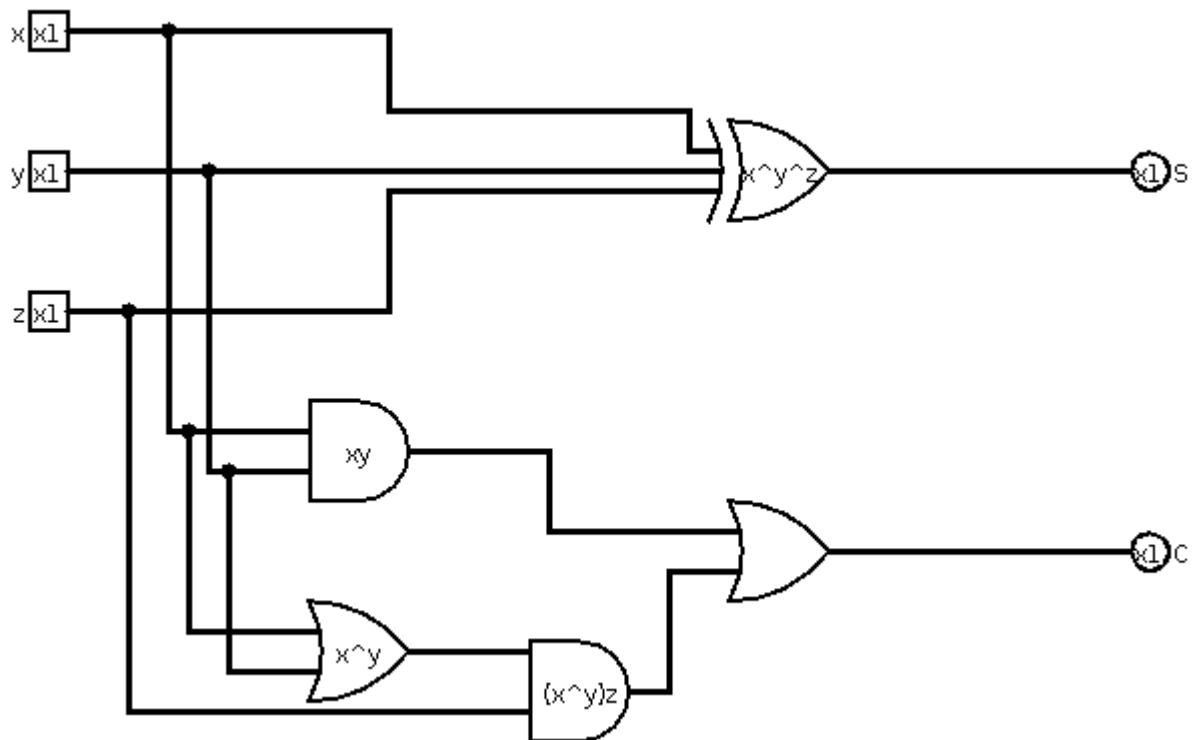

Q4. Design a sequential circuit

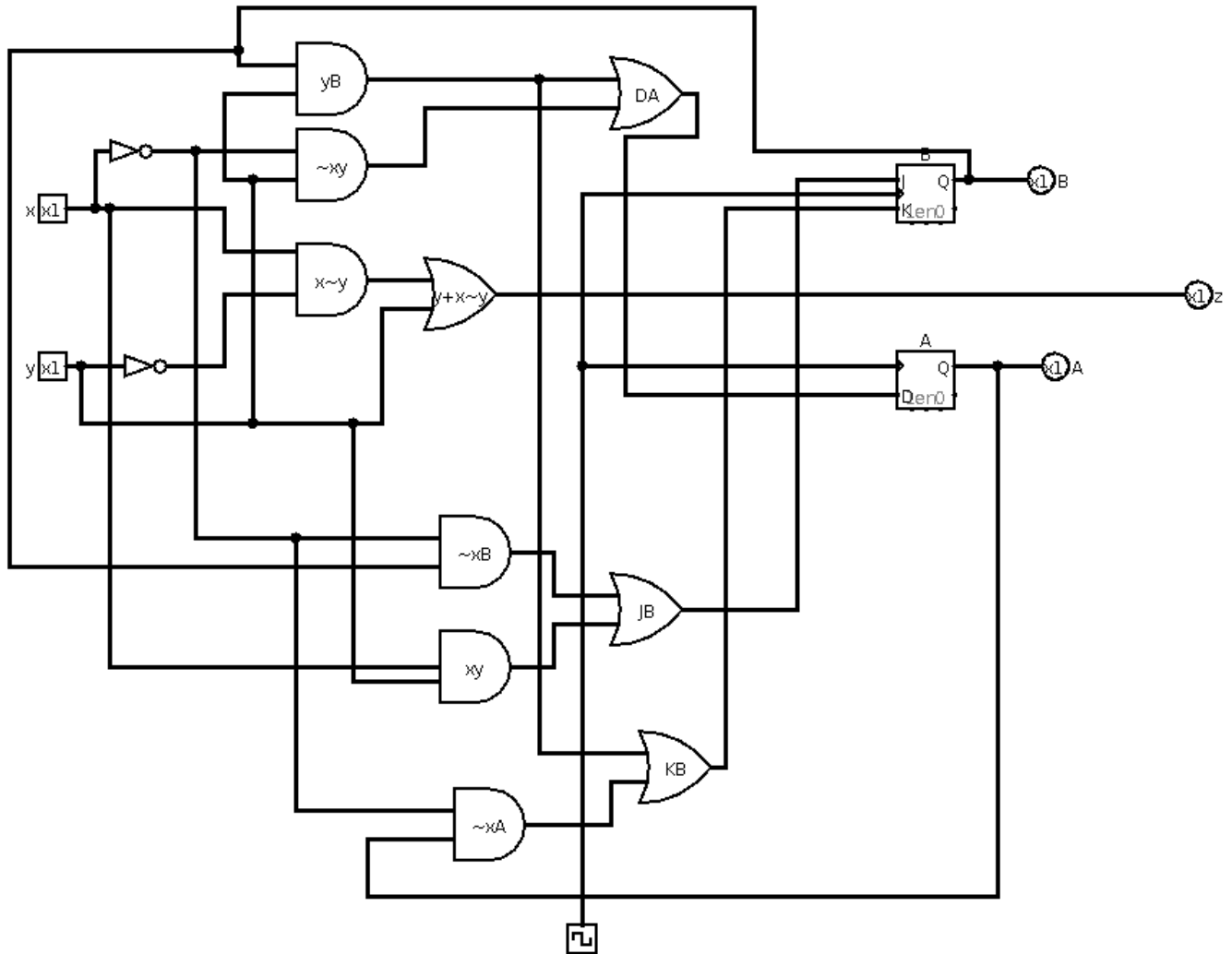

A(t)	B(t)	x	y	z	A(t+1)	B(t+1)
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1	0
0	1	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	0
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1

Q5.

(2) Excitation table

Current state			Next state			Excitation					
Q2	Q1	Q0	Q2	Q1	Q0	J2	K2	J1	K1	J0	K0
0	0	0	1	1	1	1	x	1	x	1	x
1	1	1	1	1	0	x	0	x	0	x	1
1	1	0	1	0	1	x	0	x	1	1	x
1	0	1	1	0	0	x	0	0	x	x	1
1	0	0	0	1	1	x	1	1	x	1	x
0	1	1	0	1	0	0	x	x	0	x	1
0	1	0	0	0	1	0	x	x	1	1	x
0	0	1	0	0	0	0	x	0	x	x	1

(3)

J2 K-map

	$\sim Q1 \sim Q0$	$\sim Q1 Q0$	$Q1 Q0$	$Q1 \sim Q0$
$\sim Q2$	1	0	0	0
$Q2$	x	x	x	x

$J2 = \sim Q1 \sim Q0$

K2 K-map

	$\sim Q1 \sim Q0$	$\sim Q1 Q0$	$Q1 Q0$	$Q1 \sim Q0$
$\sim Q2$	x	x	x	x
$Q2$	1	0	0	0

$K2 = \sim Q1 \sim Q0$

J1 K-map

	$\sim Q1 \sim Q0$	$\sim Q1 Q0$	$Q1 Q0$	$Q1 \sim Q0$
$\sim Q2$	1	0	x	x
$Q2$	1	0	x	x

$J1 = \sim Q0$

K1 K-map

	$\sim Q1 \sim Q0$	$\sim Q1 Q0$	$Q1 Q0$	$Q1 \sim Q0$
$\sim Q2$	x	x	0	1
$Q2$	x	x	0	1

$K1 = \sim Q0$

J0 K-map

	$\sim Q1 \sim Q0$	$\sim Q1 Q0$	$Q1 Q0$	$Q1 \sim Q0$
$\sim Q2$	1	x	x	1
$Q2$	1	x	x	1


$J0 = 1$

K0 K-map

	$\sim Q1 \sim Q0$	$\sim Q1 Q0$	$Q1 Q0$	$Q1 \sim Q0$
$\sim Q2$	x	1	1	x
$Q2$	x	1	1	x

$K_0 = 1$


(4)

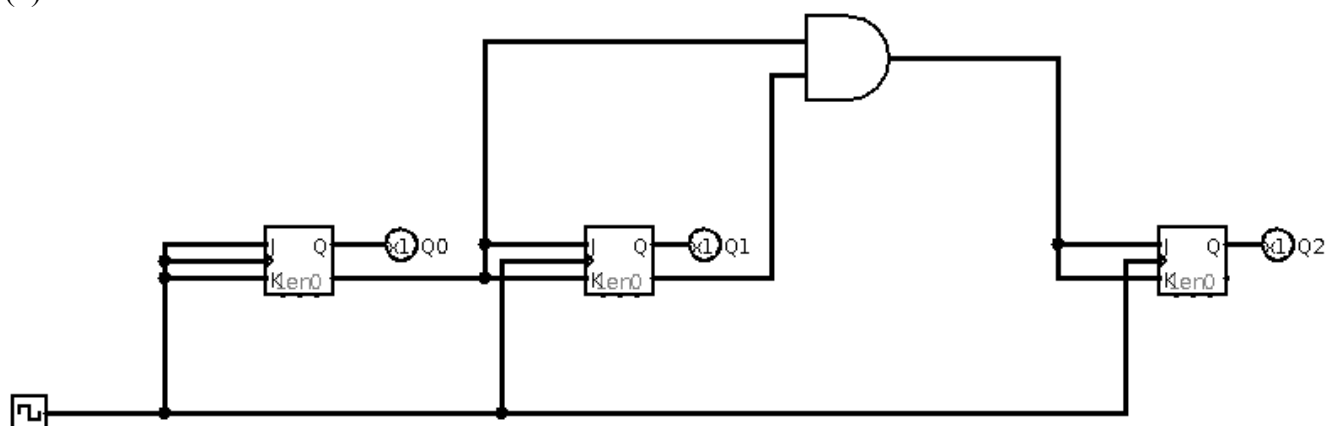

(5)

Q2	Q1	Q0
x	x	x
0	0	0
1	1	1
1	1	0
1	0	1
1	0	0
0	1	1
0	1	0
0	0	1
0	0	0
1	1	1

Extra Credit

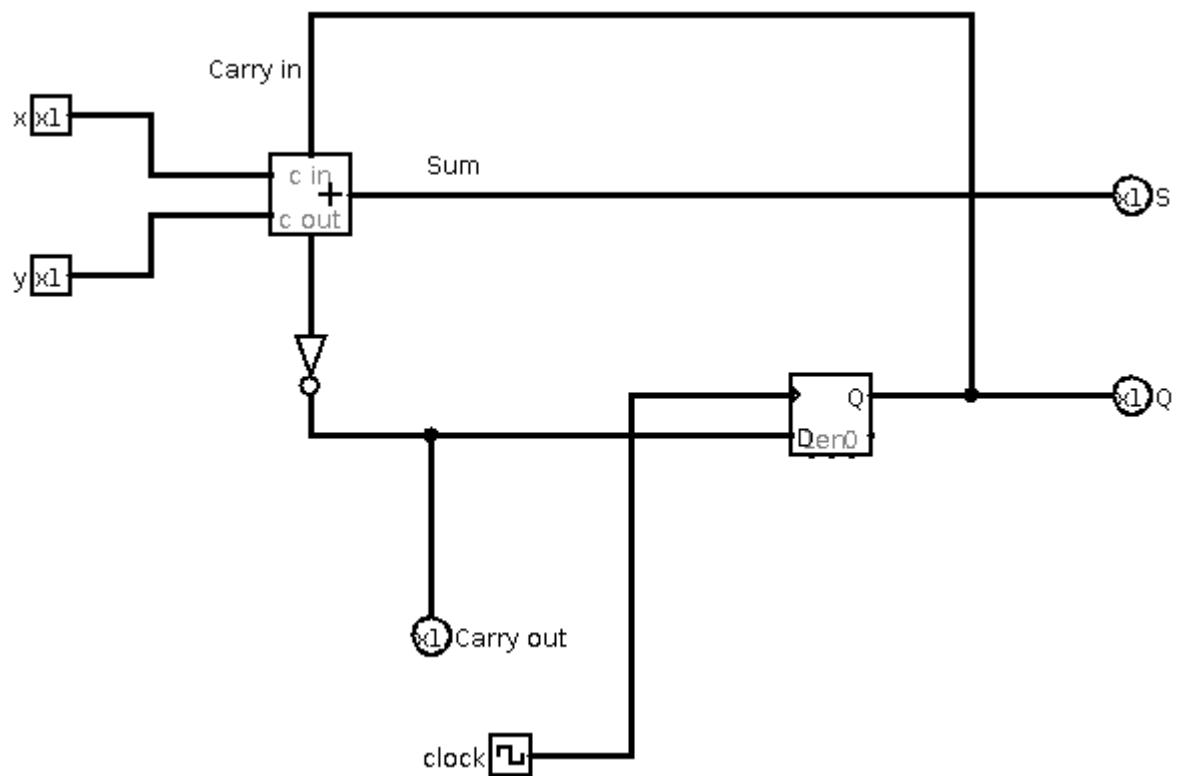

X	Y	Carry in	S(t)	Carry-out (t)	S(t+1)	Carry-out (t+1)
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0